

Nom : _____

Date : _____

1. Faut-il toucher une prise avec les mains mouillees ? **non jamais**
2. De quoi a besoin une lampe pour s allumer ? **d un circuit ferme**
3. Quel objet permet d ouvrir ou de fermer un circuit ? **l interrupteur**
4. Que veut dire le symbole d un éclair sur un panneau ? **danger electrique**
5. Cite un materiau qui ne conduit pas le courant. **le plastique**
6. Comment appelle-t-on un circuit ou le courant ne passe pas ? **un circuit ouvert**
7. Pourquoi les fils electriques sont-ils entoures de plastique **pour isoler et eviter les chocs**
8. Que fournit l energie dans un circuit simple ? **la pile**
9. Comment appelle-t-on un materiau qui laisse passer le courant ? **un conducteur**
10. Comment relier deux lampes pour qu elles s allument ensemble ? **en serie ou en derivation**
11. Que se passe-t-il si on relie les deux bornes d une pile par un fil ? **un court-circuit**
12. Comment appelle-t-on un circuit ou le courant passe ? **un circuit ferme**
13. L eau conduit-elle le courant ? **oui**
14. Cite un materiau qui conduit le courant. **le metal**