

Nom : _____

Date : _____

1. Faut-il toucher une prise avec les mains mouillees ? _____
2. De quoi a besoin une lampe pour s allumer ? _____
3. Quel objet permet d ouvrir ou de fermer un circuit ? _____
4. Que veut dire le symbole d un éclair sur un panneau ? _____
5. Cite un materiau qui ne conduit pas le courant. _____
6. Comment appelle-t-on un circuit ou le courant ne passe pas ? _____
7. Pourquoi les fils electriques sont-ils entoures de plastique ? _____
8. Que fournit l energie dans un circuit simple ? _____
9. Comment appelle-t-on un materiau qui laisse passer le courant ? _____
10. Comment relier deux lampes pour qu elles s allument ensemble ? _____
11. Que se passe-t-il si on relie les deux bornes d une pile par un fil ? _____
12. Comment appelle-t-on un circuit ou le courant passe ? _____
13. L eau conduit-elle le courant ? _____
14. Cite un materiau qui conduit le courant. _____