

Nom : _____

Date : _____

1. Quel objet permet d ouvrir ou de fermer un circuit ? _____
2. Que veut dire le symbole d un éclair sur un panneau ? _____
3. Cite un materiau qui ne conduit pas le courant. _____
4. Comment appelle-t-on un circuit ou le courant ne passe pas ? _____
5. Pourquoi les fils electriques sont-ils entoures de plastique ? _____
6. Que fournit l energie dans un circuit simple ? _____
7. Comment appelle-t-on un materiau qui laisse passer le courant ? _____
8. Comment relier deux lampes pour qu elles s allument ensemble ? _____
9. Que se passe-t-il si on relie les deux bornes d une pile par un fil ? _____
10. Comment appelle-t-on un circuit ou le courant passe ? _____
11. L eau conduit-elle le courant ? _____
12. Cite un materiau qui conduit le courant. _____
13. Comment appelle-t-on un materiau qui ne le laisse pas passer ? _____
14. Combien de bornes possede une pile ? _____